



Calculador para un control simple de tiempo:

<http://www.ohmslawcalculator.com/555-astable-calculator>

Para el proyecto del hidroponico he pensado en tener un controlador que mantengan encendido el fogger durante 2 horas, lo apague durante 20 minutos y lo vuelva a encender por otras dos horas, para eso según la calculadora se requieren los siguientes elementos:

- Condensador: 2600 uF
- Resistencia R1: 3130 Ohm
- Resistencia R2: 8660hm

From:
<https://wiki.unloquer.org/> -

Permanent link:
https://wiki.unloquer.org/personas/kleper/huertas/control_aeroponico?rev=1477030139

Last update: **2016/10/21 06:08**

